

MCS-51与D/A转换器的接口

- 嵌入式系统与A/D、D/A转换器
- D/A转换器原理
- DAC0832芯片介绍
- MCS-51与DAC芯片的接口


1

嵌入式系统与 A/D、D/A转换器

- 单片机作为嵌入式控制器嵌入在仪表、家电和各种智能化设备中。在这些嵌入式系统中，要对各种输入的模拟信号进行采集、分析和运算后产生对应的操作。
- CPU不能直接处理模拟信号，必须使用A/D转换器将模拟信号转化为CPU能识别、处理的数字信号；
同理，CPU通过D/A转换器将数字信号经DAC转换为模拟量送给模拟伺服机构进行输出控制。
- A/D、D/A转换器的应用使CPU与输入、输出连成一个有机的整体，使单片机具有了真正意义上的“微控制器”的作用。


2

单片机在嵌入式系统中的应用示意图

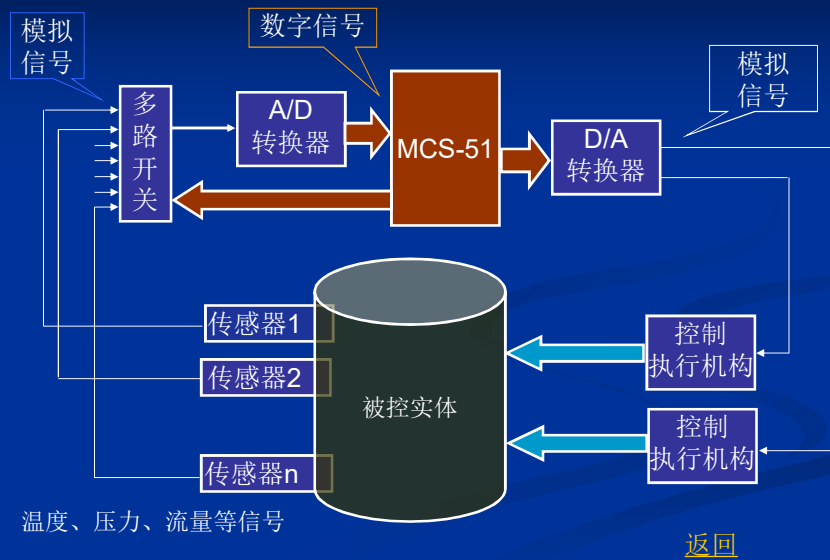

3


D/A转换器原理

 

将数字量N ($D7 \sim D0$) 转换为模拟量Vout的器件称之为D/A转换器。

4

T型电阻网络构成的D/A转换器结构与原理

 

■ 分析0,1,2,3各点对地的电阻 ($=R$)

■ 根据各点电压求出 I_3, I_2, I_1, I_0 电流:

因为 $I_3 = I_{总} \times 1/2$ 所以 $I_3 = V_r / (2 \times R) =$


$U_2 = V_r / 2$ 所以 $I_2 = V_r / (2 \times 2R) =$

$U_1 = U_2 / 2 = V_r / 4$ 所以 $I_1 = V_r / (4 \times 2R) =$

$U_0 = U_1 / 2 = V_r / 8$ 所以 $I_0 = V_r / (8 \times 2R) =$

$$\begin{aligned} & 2^3 \times \frac{V_r}{2^4 \times R} \\ & 2^2 \times \frac{V_r}{2^4 \times R} \\ & 2^1 \times \frac{V_r}{2^4 \times R} \\ & 2^0 \times \frac{V_r}{2^4 \times R} \end{aligned}$$

5

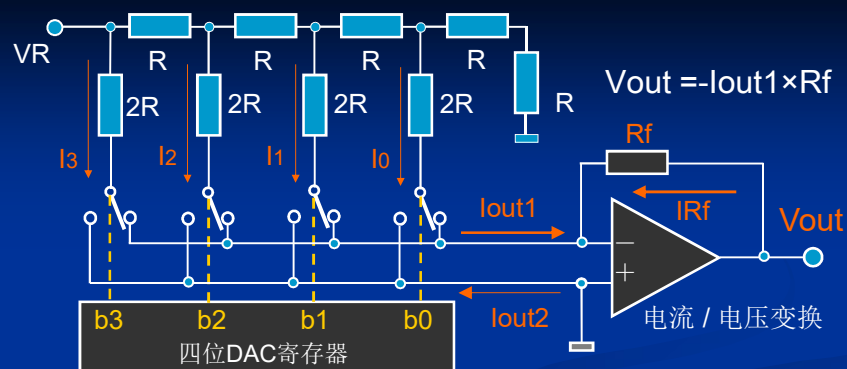

$$I_{out1} = b_3 * I_3 + b_2 * I_2 + b_1 * I_1 + b_0 * I_0$$

$$= \left(b_3 * 2^3 \times \frac{V_r}{2^4 \times R} + b_2 * 2^2 \times \frac{V_r}{2^4 \times R} + b_1 * 2^1 \times \frac{V_r}{2^4 \times R} + b_0 * 2^0 \times \frac{V_r}{2^4 \times R} \right)$$


$$= (b_3 * 2^3 + b_2 * 2^2 + b_1 * 2^1 + b_0 * 2^0) \times \frac{V_r}{2^4 \times R} = B \times \frac{V_r}{2^4 \times R}$$

返回

其中: $b_i = 0$ 或 $=1$ B: 为4位二进制数 因此: I_{out1} 与 B 成正比

6

DAC0832芯片介绍

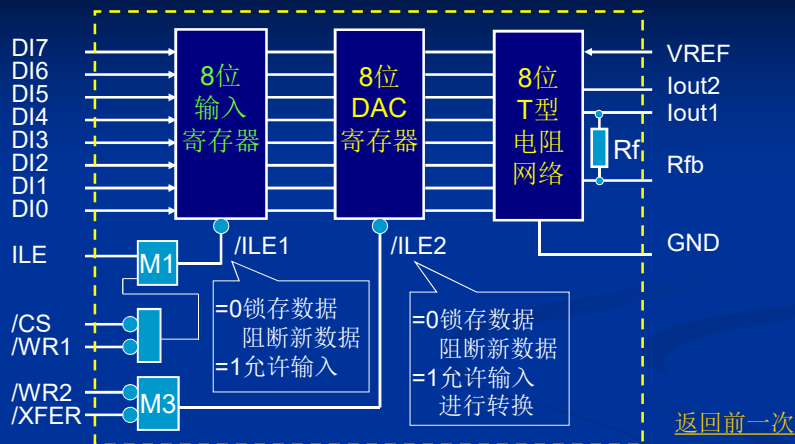

- 8位输入数据寄存器:存放CPU送来得数据，由 $\overline{ILE1}$ 控制；
- 8位DAC寄存器:存放待转换的数据，由 $\overline{ILE2}$ 控制；
- 带有开关的8位T型电阻网络: 输出与数字量对应的模拟电流。

7

DAC0832芯片引脚介绍

- 数字量输入线 $DI_7 \sim DI_0$ ；
- 第1级缓冲控制线：
 1. \overline{ILE} :允许数字量输入线，高电平有效。
 2. \overline{CS} :片选线，低电平有效。
 3. $\overline{WR1}$:写命令控制线，低电平有效。

【锁存原理】

- $\overline{ILE} = 1, \overline{CS} = \overline{WR1} = 0$ 时: M1为1。数据进入输入寄存器；
反之，条件不满足时: M1=0。锁存器锁存数据。

8

■ 第2级缓冲控制线（控制DAC新的转换时刻）：

1. $\overline{WR2}$:写命令控制线，低电平有效。
2. \overline{XFER} :输入传送控制线，低电平有效。

【锁存原理】


$\overline{WR2}=0$, $\overline{XFER}=0$ 时: $M3$ 为1。数据进入DAC寄存器,通过T型电阻网络实现DAC转换;

反之,条件不满足时: $M3=0$ 。锁存器锁存数据。DAC寄存器不接收输入寄存器的数据。

9

■ 输出线:

 1. R_{fb} :与外接运算放大器的输出端相连。
2. I_{out1} 、 I_{out2} :模拟电流输出线,分别与运算放大器的反相端、同相端连接。



电流 / 电压变换

[返回](#)

10

■ 电源线:

1. VCC:电源输入线, $+5V \sim +15V$ 之间。
2. VREF:参考电压输入线, $-10V \sim +10V$ 范围内, 由基准电源提供。
3. DGND:数字电源地。
4. AGND:模拟电源地。

11

MCS-51与DAC0832芯片的接口

■ 根据DAC0832结构特点, DAC0832的接法有:

1. **无缓冲的直通方式:** 用于无CPU的普通仪表场合。
2. **单缓冲方式:** 在单片机系统中常用的使用模式。
3. **双缓冲方式:** 用于多DAC的应用场合。

转内部框图


12

1, 单缓冲方式

- 将DAC两个缓冲器中的后级直通（/XFER，/WR2=0）。前级的/WR1与单片机的/WR连接，/CS与地址译码器连接。这样，执行MOVX指令时，DAC就开始进行转换。


MOV R0,#0FEH ; DAC0832的地址送R0

MOVX @R0,A ; 产生/WR、/CS信号使0832进行转换。

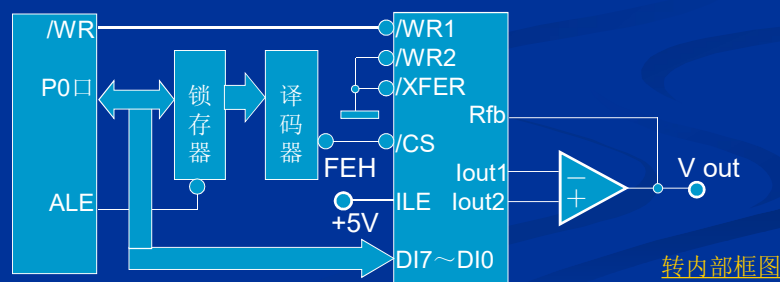

13

MOVX @R0,A 指令时序图

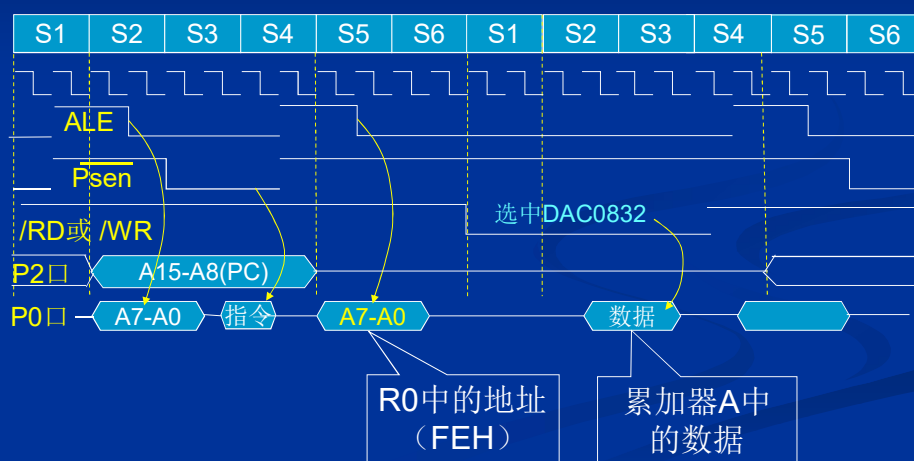

14

- 使用DAC0832作波形发生器，输出锯齿波、三角波和方波。

1, 锯齿波发生器程序:


```

    ORG 1000H
START:MOV R0,#0FEH ; DAC口地址
      MOVX @R0,A   ; 数据送DAC
      INC A         ; 数据加一
      SJMP START   ; 返回继续
    END

```

【说明】：单极性输出Vout
 
$$= -B * \frac{V_{rfe}}{2^n} = -B * \frac{V_{rfe}}{256}$$



15

2, 三角波发生器程序:


```

    ORG 1000H
START: CLR A
      MOV R0,#0FEH
DOWN: MOVX @R0,A
      INC A
      JNZ DOWN
UP:   DEC A
      MOVX @R0,A
      JNZ UP
      SJMP DOWN
    END

```

【说明】：单极性输出Vout
 
$$= -B * \frac{V_{rfe}}{2^n} = -B * \frac{V_{rfe}}{256}$$



16

- 设内部RAM单元有两个长度为30的数据块，起始地址分别为DA1和DA2，试编程将DA1,DA2中的数据分别从1#和2#DAC0832输出的程序。
- 【解】：FDH:1#DAC0832数字量输入控制口；
FEH:2#DAC0832数字量输入控制口；
FFH:1#,2#DAC0832的DAC转换控制口；
- R2为数据块长度计数器
- 0区R1为DA1数据块指针，1区R1为DA2数据块指针；
- R0用于存放DAC口地址。

19

程序清单

```


ORG 1200H
DA1    DATA 20H      ;DATA为数据、地址赋值伪指令
DA2    DATA 40H      ;为左边的“字符”名称赋值
DTOUT: MOV R1,#DA1    ;0区的R1指向DA1数据区
        MOV R2,#30    ;数据区长度30送计数器R2
        SETB RS0      ;CPU转向1#工作寄存器区
        MOV R1,#DA2    ;1#区R1指向DA2数据区
        CLR RS0       ;返回0#工作寄存器区

```

20

NEXT: MOV R0,#0FDH	;指向1#输入数据口
MOV A,@R1	;取DA1数据
MOVX @R0,A	;数据送1#的数据寄存器
INC R1	;修改DA1数据区指针
SETB RS0	;CPU转向1#工作寄存器区
MOV R0,#0FEH	;指向2#输入数据口
MOV A,@R1	;取DA2数据
MOVX @R0,A	;数据送2#的数据寄存器
INC R1	;修改DA2数据区指针
INC R0	;R0=FFH,指向1#、2#后级
MOVX @R0,A	;同时启动1#、2# DAC进行转换
CLR RS0	;CPU转回0# 工作寄存器区
DJNE R2,NEXT	;30个数据是否完成
SJMP DTOUT	;未完时，转DTOUT继续
END	

21

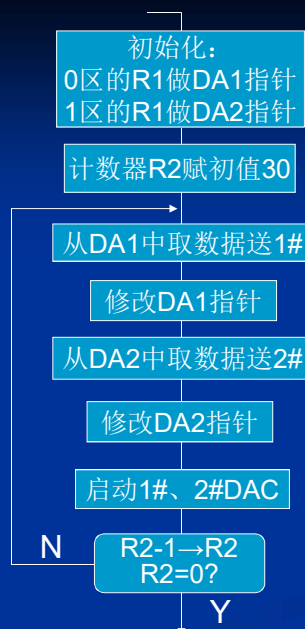


本章目录

22


MCS-51与A/D转换器的接口

 - 逐次比较式A/D转换器原理逐次比较
- A/D转换器ADC0809MCS-51
- 与ADC0809的接口电路



23

逐次比较式A/D转换器原理

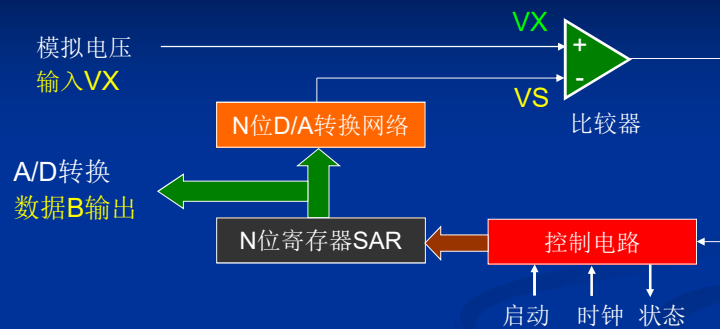

【工作原理】：

N位寄存器中的二进制数 **B** 通过DAC电路转换为对应的模拟信号 **VS**，将 **VS** 与 **VX** 相比较。若 **VS = VX**，则与 **VS** 对应的二进制数 **B** 就作为 **VX** 的数字量。（如何寻找 **B**？）

[返回](#)


24

逐次比较（逐次逼近）原理

- 1, N位寄存器首先形成10000000; 经DAC转换后送比较器与VX相比较;
- 2, 若 $VX > VS$ 时,比较器通知N位寄存器保留最高位“1”;
若 $VX < VS$ 时,比较器通过控制器将最高位“1”清除
(因为VX小于量程的一半127)。
- 3, N位寄存器对次高位置1, 再重复上面的过程, 确定该位是“1”或“0”。
- 4, 经过8次比较确定了N位计数器从D7~D0的8位数据。整个过程由输入一个“启动”信号开始, 到“状态”端输出一个标志信号结束。

25

逐次比较式A/D转换器ADC0809

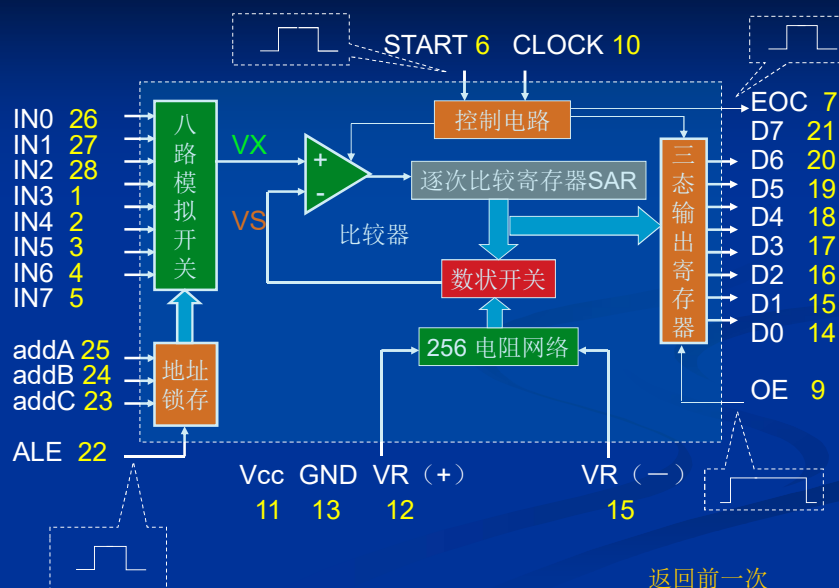

26

ADC0809 芯片的引脚

1. **IN0~IN7:** 八路模拟电压输入端;
2. **ALE:** 地址锁存控制信号, 上升沿送入、下降沿锁存;
3. **addA~ addC:** 地址输入线;
4. **START:** 启动输入端, 上升沿清SAR,下降沿启动ADC。
5. **EOC:**转换结束标志输出. 高电平表明转换完成。再次启动ADC时该引脚变低电平, 直到转换完成后再次变高电平。

[结构图](#)


27

6. **D7~D0:**数字量输出线。
7. **OE:**输出三态控制线.置高电平时数据经D7~D0向外输出。
8. **CLOCK:**时钟输入端。提供640KH逐次比较脉冲时序。
9. **Vref (+)、Vref (-):**参考电压输入, 为电阻网络提供电压。Vref (+)、Vref (-) 可以与Vcc和GND 连接。
10. **Vcc、GND:**电源和地。

[结构图](#)

28

简化的两位电阻阶梯和树状开关

 


D1	D0	VST
0	0	0.0V
0	1	0.5V
1	0	1.5V
1	1	2.5V

- 由左边的两组树状电子开关，右边四只分压电阻构成；
- 树状开关D1、D0由SAR（逐次比较寄存器）对应控制；
- 树状开关D1、D0的状态与DAC输出VST的关系见表；
- 实际电路为8位,既256个分压电阻，形成256个标准电压供树状开关使用

[返回](#)

29

MCS-51与ADC0809的接口电路

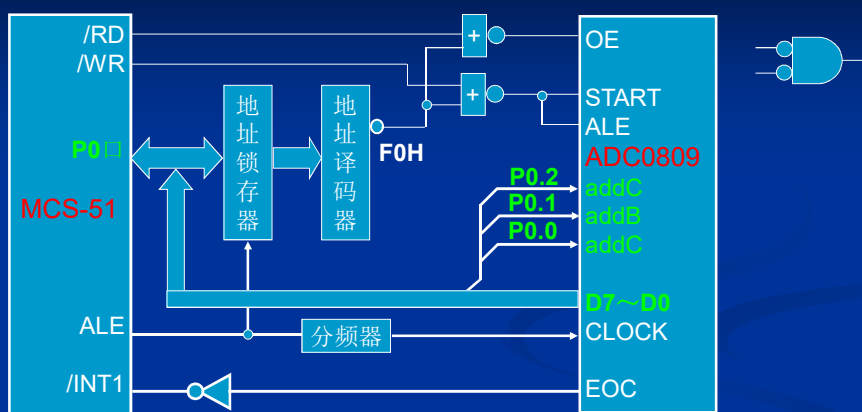


1. ADC的启动信号有哪个器件控制，单片机如何启动ADC？
2. 单片机如何知道ADC转换是否结束？
3. ADC数据输出三态门由谁控制，单片机如何读ADC数据？

30

MOVX @Ri, A 指令的时序

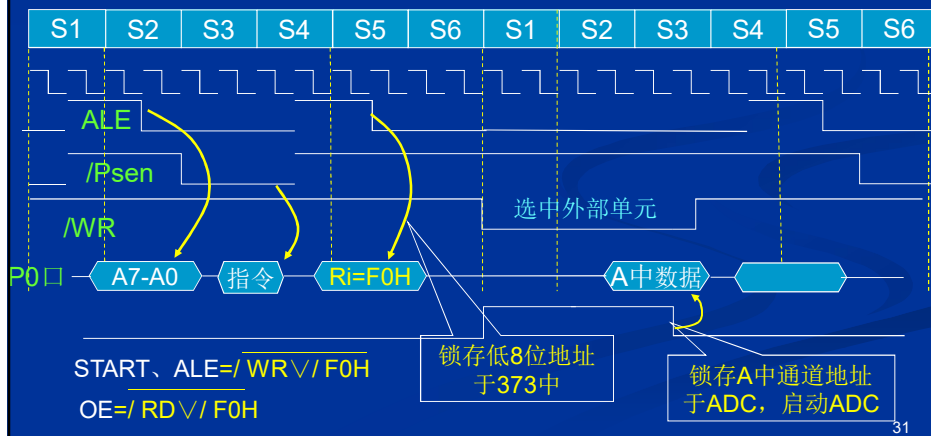正确理解 **MOVX @Ri, A** 指令，是设计ADC与单片机接口的关键。指令执行周期：P0先输出Ri中的地址F0H（地址信号所存在373中），后输出A中通道代码（数据信号锁存到ADC中）。



系统的工作过程与原理

- 使用**MOVX @Ri, A** 指令启动ADC。此时：
 - ① Ri中内容为ADC的口地址=F0H；
 - ② A中数据为通道代码；
 - ③ 指令产生 $\overline{\text{WR}}$ 信号。
- 当ADC转换完成后，EOC的正脉冲经反相后送单片机的INT1并引发中断（如果中断是开放的）。在中断服务程序中使用 **MOVX A, @Ri** 指令读取ADC的数据；
- 使用**MOVX A, @Ri** 指令来读ADC的数据，Ri=F0H,指令产生 $\overline{\text{RD}}$ 信号。


```

ORG 0000H                                对IN0-IN7上的模拟电压采集并
LJMP START                               送到内部RAM30H开始的单元
ORG 0013H                                (采用中断方式)
LJMP CINT1
ORG 0A00H
START: MOV R1,#30H                       ;数据区指针R1赋初值30H
      MOV R4,#08H                       ;计数器R4赋初值08H
      MOV R2,#00H                       ;通道代码送R2
      SETB EA
      SETB EX1                         ;开/INT1中断
      SETB IT1                         ;设/INT1为边沿触发
      MOV R0,#0F0H                     ;ADC地址送间址寄存器R0
      MOV A,R2                         ;通道代码送累加器A
      MOVX @R0,A                       ;送通道代码并启动ADC
      SJMP $                           ;等待中断

```

TCON寄存器

33

```

ORG 0100H
CINT1: MOV R0,#0F0H                     ;中断服务程序
      MOVX A,@R0                       ;读入ADC数据
      MOV @R1,A                       ;存入转换的数据
      INC R1                           ;修改数据区指针R1
      INC R2                           ;修改通道代码寄存器R2
      MOV A,R2                         ;通道代码送累加器A
      MOVX @R0,A                       ;送下一个通道代码并启动ADC
      DJNZ R4,LOOP                     ;若未采集完转LOOP
      CLR EX1                         ;采集完时，关中断
LOOP: RETI                             ;中断返回
      END

```

34



35


采用查询方式的ADC采集程序

```

ORG 0000H
LJMP 0100H
ORG 0100H
START: MOV R1,#30H ;数据区指针R1赋初值30H
        MOV R4,#08H ;计数器R4赋初值08H
        MOV R2,#00H ;通道代码送R2
        MOV A,#00H ;通道代码送A
        MOV R0,#0FEH
        MOVX @R0,A ;送通道代码，启动ADC
LOOP:   JB IE1,$ ;ADC转换是否结束
        MOVX A,@R0 ;取ADC的转换数据
        INC R1
        INC A
        DJNZ R4,LOOP
        SJMP $
END

```

36

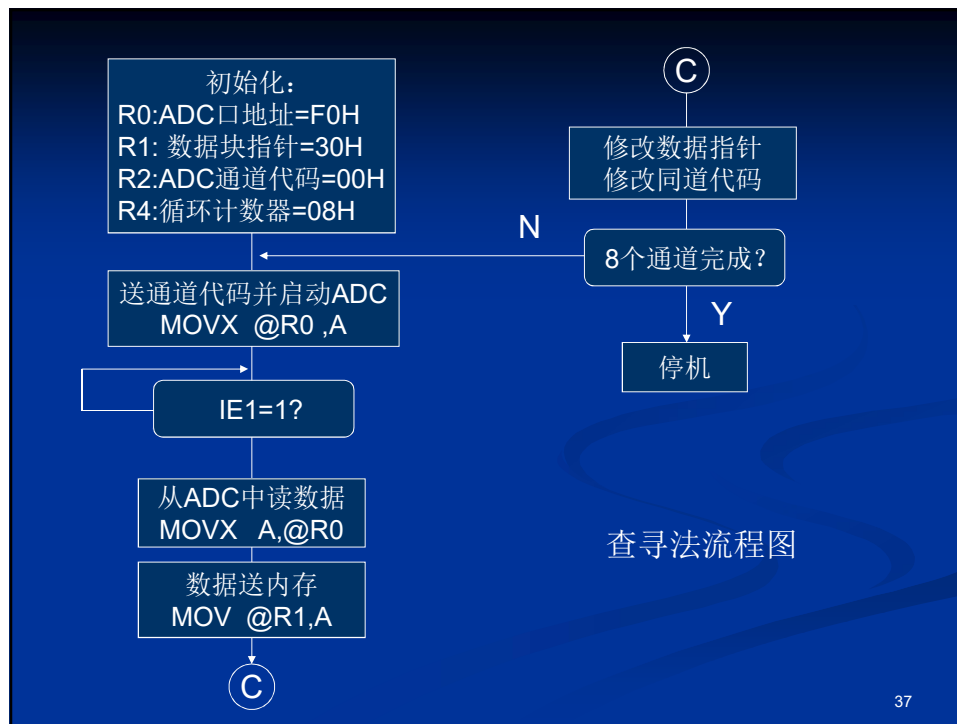

37