

一、选择题

1、 D; 2、 B; 3、 A; 4、 D; 5、 D; 6、 B;
7、 A; 8、 D; 9、 D; 10、 A; 11、 A; 12、 D.

二、填空题

1、 25V ; 30W.
2、 0A; 5A; 0A.
3、 -1A; 12V; -10W.
4、 32V; 4 Ω .
5、 2A.
6、 10 Ω .
7、 30W; -10W.
8、 15W; 30W.
9、 16V; 96W.
10、 8V; -24W.